



计算机组成原理

2.3 运算部件





主要内容

- 1 概述
- 2 指令系统
- 3 算术逻辑运算部件
- 4 模型机的组合逻辑控制器
- 5 模型机的微程序控制器



3.2 算术逻辑运算部件

- 01. 加法单元

- 02. 串行加法器

- 03. 并行加法器

- 04. ALU单元与多位ALU部件

需解决的关键问题：


如何以加法器为基础，实现各种类型的算术逻辑运算处理。

解决思路：

复杂运算 → 四则运算 → 加法运算

解决方法：

在加法器的基础上，增加移位传送功能，并且输入运算控制条件。

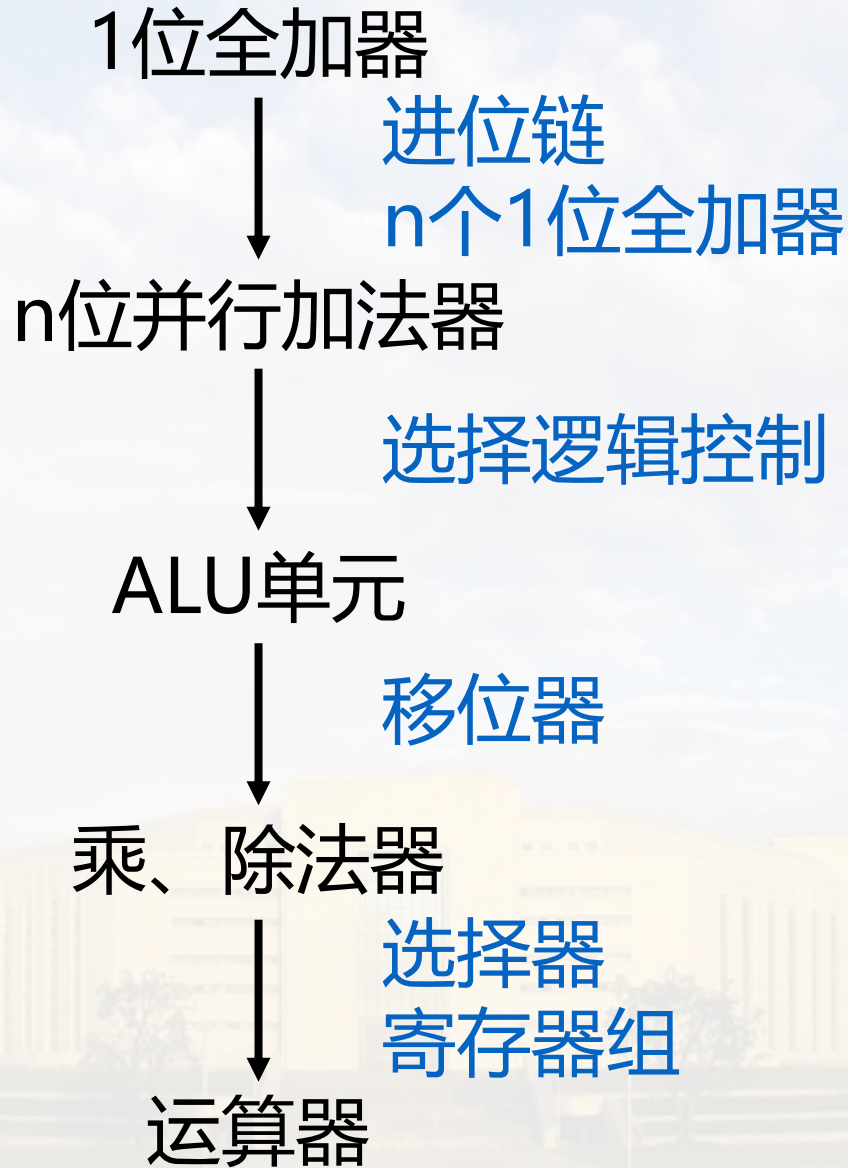

一、加法单元


若：+1101、+1111两数相加，且分别放入到A、B两个寄存器。（补码、双符号位表示）


$$\begin{array}{r}
 001101 \\
 + 001111 \\
 \hline
 011100
 \end{array}$$

第3位：

输入量： $A_i(1), B_i(1), C_{i-1}(1)$

输出量： $\Sigma_i(1), C_i(1)$

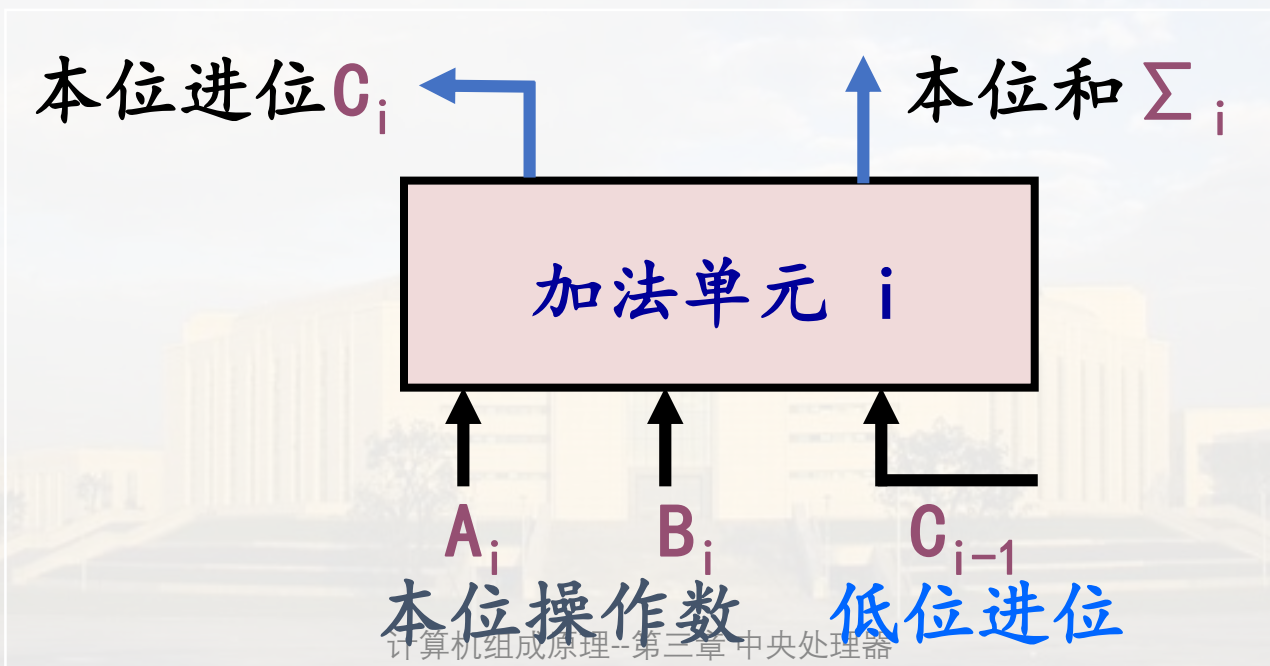

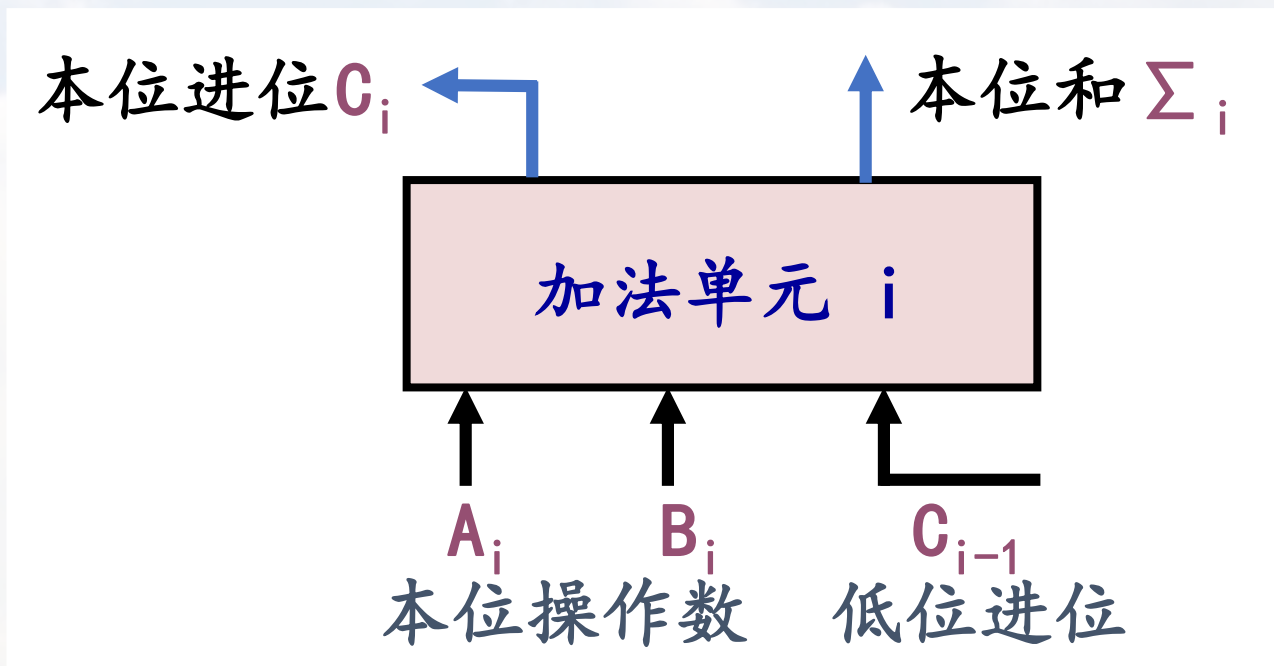

输入、输出量之间的关系式： 根据真值表、卡诺图

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$

根据(1)式得：

如果三个输入中1的个数为奇数，则本位和为1，否则为0。

根据(2)式得：


当本位的两个输入 A_i 、 B_i 均为1时，不管低位有无进位 C_{i-1} 传来，都必然产生进位 C_i ；若 C_{i-1} 为1，只要 A_i 、 B_i 中有一个为1，也必然产生进位。

一、加法单元

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$

根据上式，得出一位全加器的逻辑电路图：

 


二、串行加法器 (了解)

定义：如果每步只求一位和，将n位加分成n步实现，这样的加法器称为串行加法器。

组成：

- 1个一位全加器
- 1个移位寄存器：从低到高串行提供操作数相加
- 2个寄存器
- 1个触发器：记录进位信号

组成图：

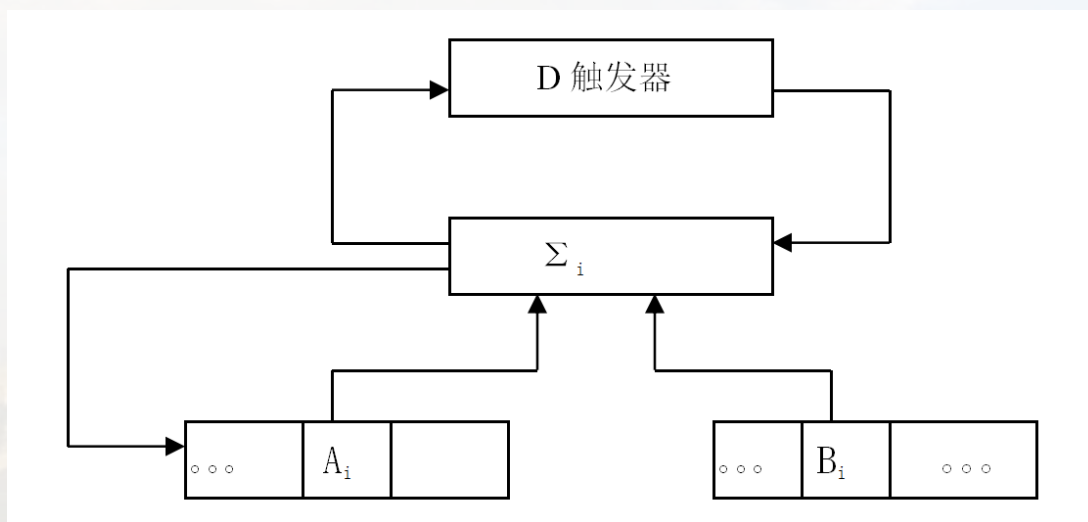

特点：

结构简单，
速度极慢。

1、定义：如果用 n 位全加器一步实现 n 位相加，即 n 位同步相加，这样的加法器称为并行加法器。

2、组成：并行加法器

{	n位加法器	{	串行进位链
			并行进位链
{	进位链	{	

根据（指 C_{i-1} ）输入量提供时间的不同，根据进位链将加法器分为带串行进位链的并行加法器和带并行进位链的并行加法器。加法器的运算速度不仅与全加器的运算速度有关，更主要的因素是取决于进位传递速度。

3、进位链逻辑-进位的基本逻辑:

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

$$\text{令 } A_i B_i = G_i$$

$$A_i \oplus B_i = P_i$$

所以 $C_i = \underbrace{G_i}_{\downarrow} + \underbrace{P_i C_{i-1}}_{\downarrow}$


本地进位、绝对进位

条件进位、传递进位

4、串行进位链

(1) 定义：低位向高位依次传递进位信号。

[例]先看一个8位数**串行**相加的例子

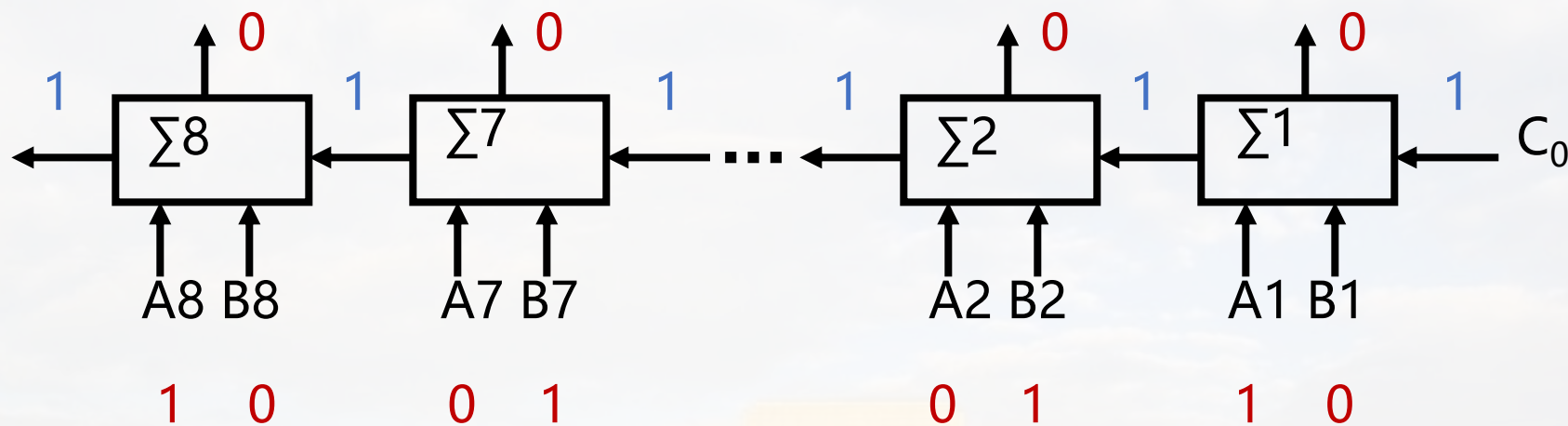

(2) 特点

特点：结构比较简单，运算速度比较慢。

(3) 进位逻辑

设n位加法器

1) 逻辑式




$$C_1 = G_1 + P_1 \underline{C_0}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \underline{C_1}$$

⋮

$$C_n = G_n + P_n \underline{C_{n-1}}$$

2) 结构举例

   

5、并行进位链

[特点]各位进位信号同时形成

n位加法器，进位逻辑如下：

1) 逻辑关系

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$


$$C_2 = G_2 + P_2 \underline{C_1} \quad (\text{代换 } C_1)$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$


⋮

$$C_n = G_n + P_n \underline{C_{n-1}} \quad (\text{代换 } C_{n-1})$$
 
$$= G_n + \underbrace{P_n G_{n-1} + \dots + P_n P_{n-1} \dots P_2 P_1 C_0}_{n+1 \text{ 项}}$$




结构图：

 

特点：结构复杂，运算速度快。

6、分组：组内并行、组间并行

设16位加法器，4位一组，分为4组：

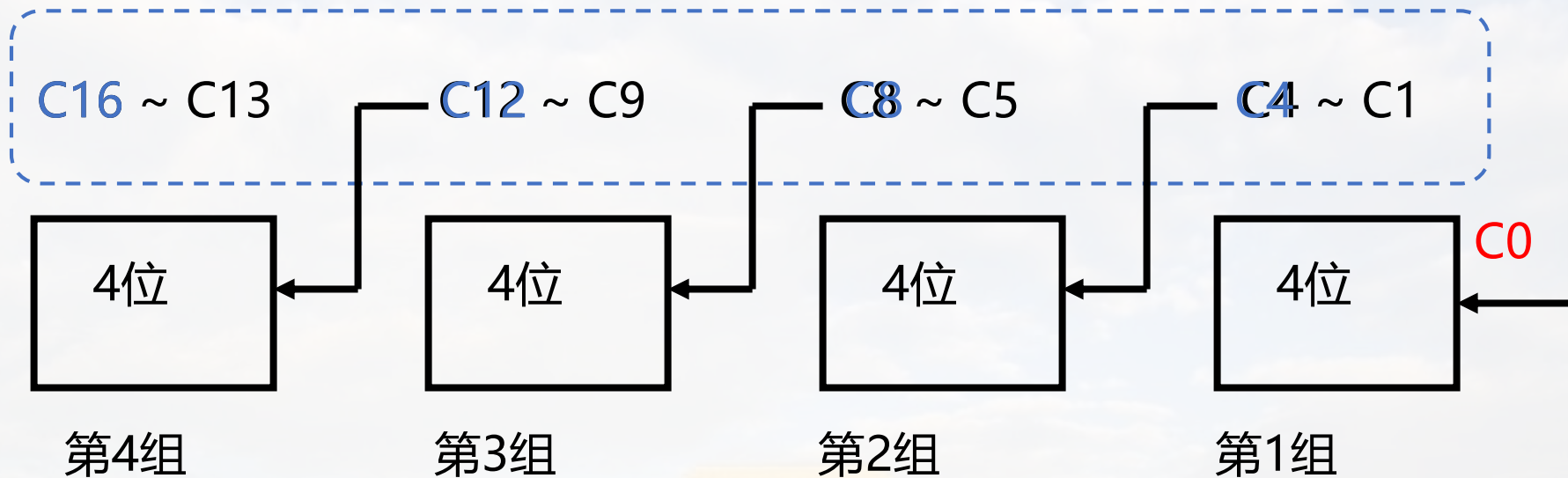

分级（2级）同时进位：组内并行、组间也并行。

速度/结构：介于全串行和全并行之间。

三、并行加法器

(1) 第一级：小组内并行进位链

第一小组: $C_1 = G_1 + P_1 C_0$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = \underbrace{G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1}_{G_I} + \underbrace{P_4 P_3 P_2 P_1 C_0}_{P_I}$$

第二小组: $C_5 = G_5 + P_5 C_I$

$$C_6 = G_6 + P_6 G_5 + P_6 P_5 C_I$$

$$C_7 = G_7 + P_7 G_6 + P_7 P_6 G_5 + P_7 P_6 P_5 C_I$$

$$C_8 = \underbrace{G_8 + P_8 G_7 + P_8 P_7 G_6 + P_8 P_7 P_6 G_5}_{G_{II}} + \underbrace{P_8 P_7 P_6 P_5 C_I}_{P_{II}}$$

第三小组:

$$C_9 = G_9 + P_9 C_{II}$$

$$C_{10} = G_{10} + P_{10} G_9 + P_{10} P_9 C_{II}$$

$$C_{11} = G_{11} + P_{11} G_{10} + P_{11} P_{10} G_9 + P_{11} P_{10} P_9 C_{II}$$

$$C_{12} = \underbrace{G_{12} + P_{12} G_{11} + P_{12} P_{11} G_{10} + P_{12} P_{11} P_{10} G_9}_{G_{III}} + \underbrace{P_{12} P_{11} P_{10} P_9}_{P_{III}} C_{II}$$

第四小组:

$$C_{13} = G_{13} + P_{13} C_{III}$$

$$C_{14} = G_{14} + P_{14} G_{13} + P_{14} P_{13} C_{III}$$

$$C_{15} = G_{15} + P_{15} G_{14} + P_{15} P_{14} G_{13} + P_{15} P_{14} P_{13} C_{III}$$

$$C_{16} = \underbrace{G_{16} + P_{16} G_{15} + P_{16} P_{15} G_{14} + P_{16} P_{15} P_{14} G_{13}}_{G_{IV}} + \underbrace{P_{16} P_{15} P_{14} P_{13}}_{P_{IV}} C_{III}$$

(2) 第二级：小组间并行进位链

$$C_I = G_I + P_I C_0$$

$$\begin{aligned} C_{II} &= G_{II} + P_{II} C_I \\ &= G_{II} + P_{II} G_I + P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{III} &= G_{III} + P_{III} C_{II} \\ &= G_{III} + P_{III} G_{II} + P_{III} P_{II} G_I + P_{III} P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{IV} &= G_{IV} + P_{IV} C_{III} \\ &= G_{IV} + P_{IV} G_{III} + P_{IV} P_{III} G_{II} + P_{IV} P_{III} P_{II} G_I \\ &\quad + P_{IV} P_{III} P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$


三、并行加法器(了解)

7、四位ALU芯片举例

SN74181是一种具有并行进位的多功能ALU芯片，每片4位，构成1组，组内是并行进位；74181芯片总共有22个引脚。

数据引脚

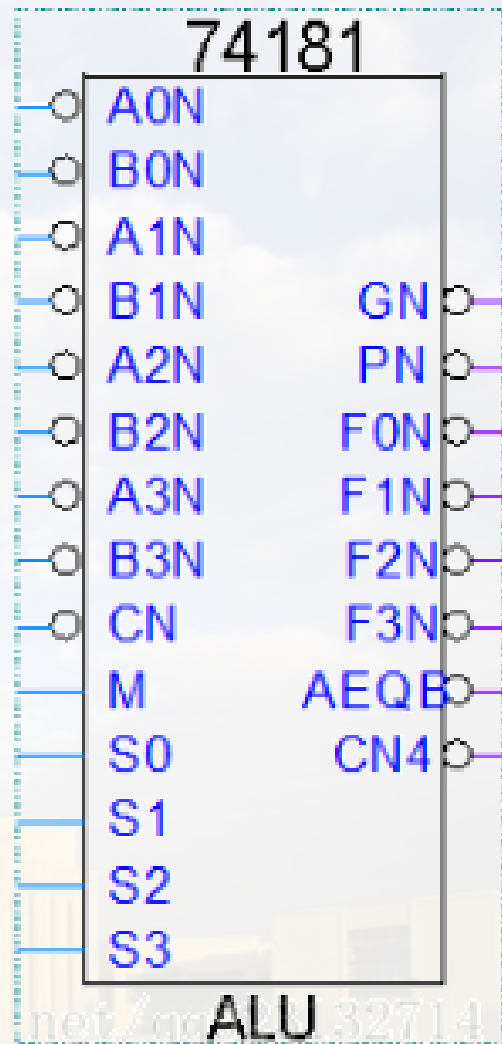- 8个数据输入端，A0n、A1n、A2n、A3n，B0n、B1n、B2n、B3n，（其中A3和B3是高位）。
- 4个二进制输出端F0、F1、F2、F3，以四位二进制形式输出运算的结果。



三、并行加法器(了解)

2、四位ALU芯片举例


数据引脚

- CN端处理进入芯片前进位值，CN4记录运算后的进位。
- GN先行进位产生端。PN先行进位传递函数。

控制引脚

- 4个控制端，S0、S1、S2、S3，控制两个四位输入数据的运算，例如加、减、与、或。
- M控制芯片的运算方式，包括算术运算和逻辑运算。

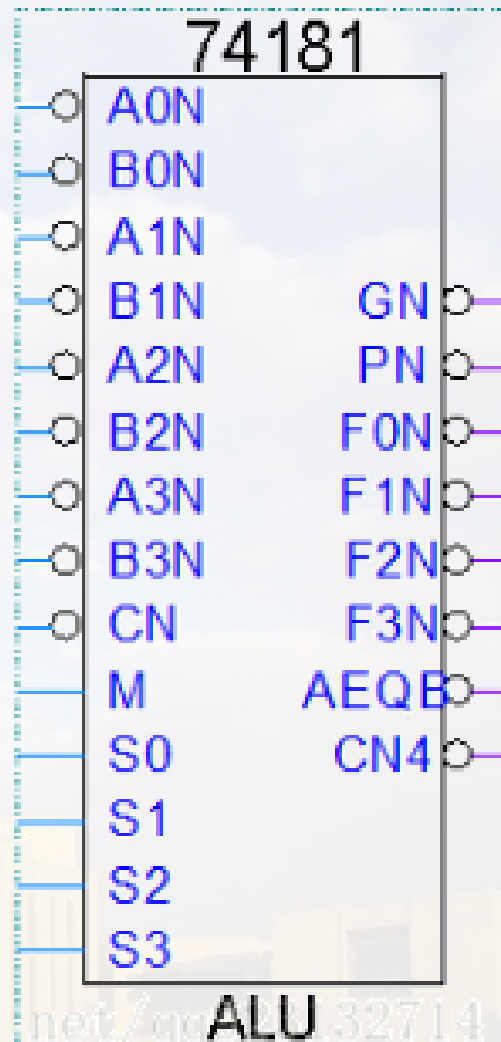
$$\begin{aligned}
 C_{II} &= G_{II} + P_{II}C_I \\
 &= G_{II} + P_{II}G_I + P_{II}P_IC_0
 \end{aligned}$$



三、并行加法器(了解)



SN74182的芯片示意图:

 


\bar{G}_0 、 \bar{G}_1 、 \bar{G}_2 、 \bar{G}_3 为进位生成函数输入端； \bar{P}_0 、 \bar{P}_1 、 \bar{P}_2 、 \bar{P}_3 为进位传递函数输入端；


C_n 为最低位进位信号输入端；

C_{n+4} 、 C_{n+8} 、 C_{n+12} 为进位信号输出端；

\bar{G} 、 \bar{P} 为以16位为一大组的进位传递函数和进位生成函数。

四、ALU单元与多位ALU部件

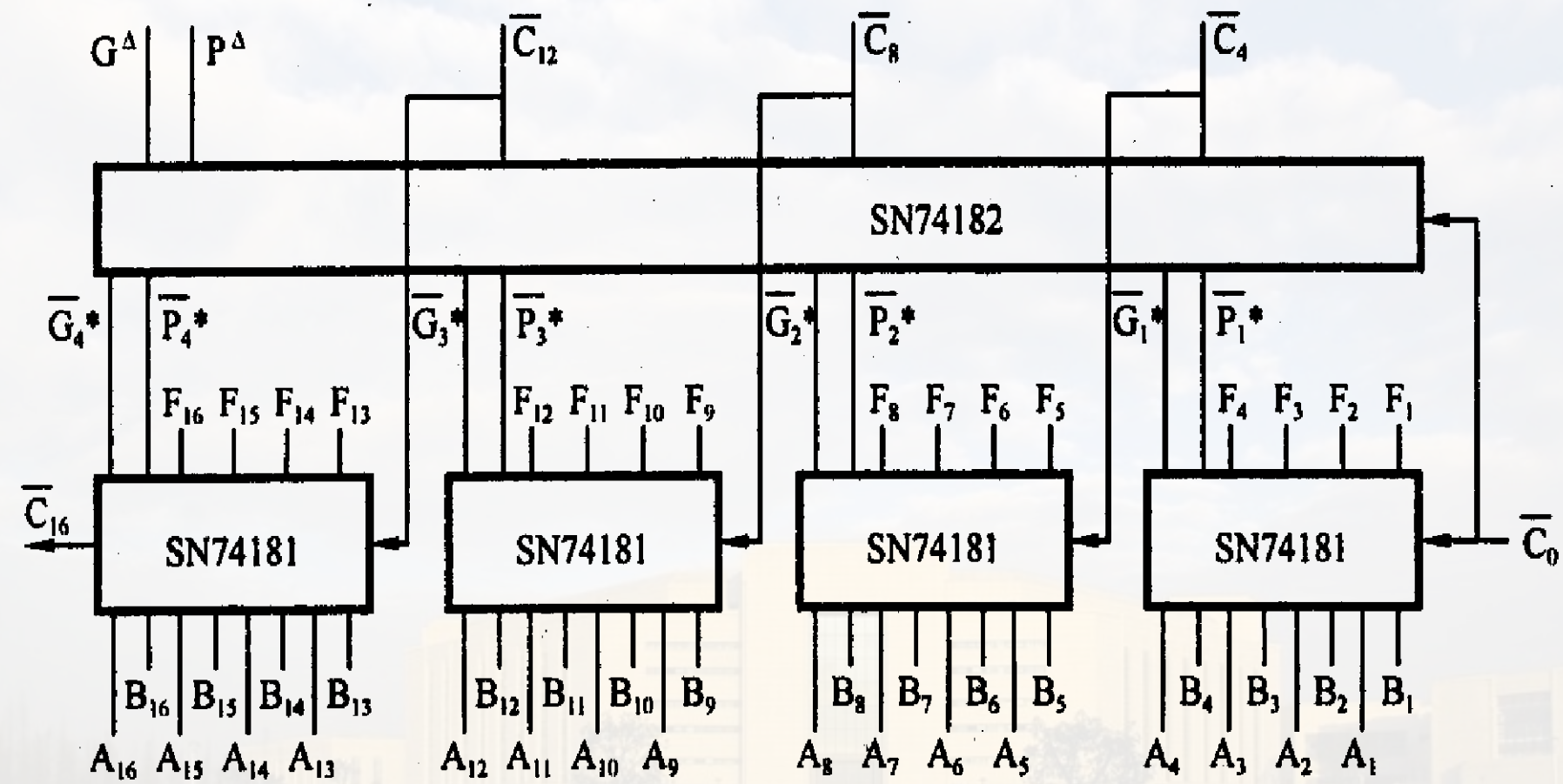

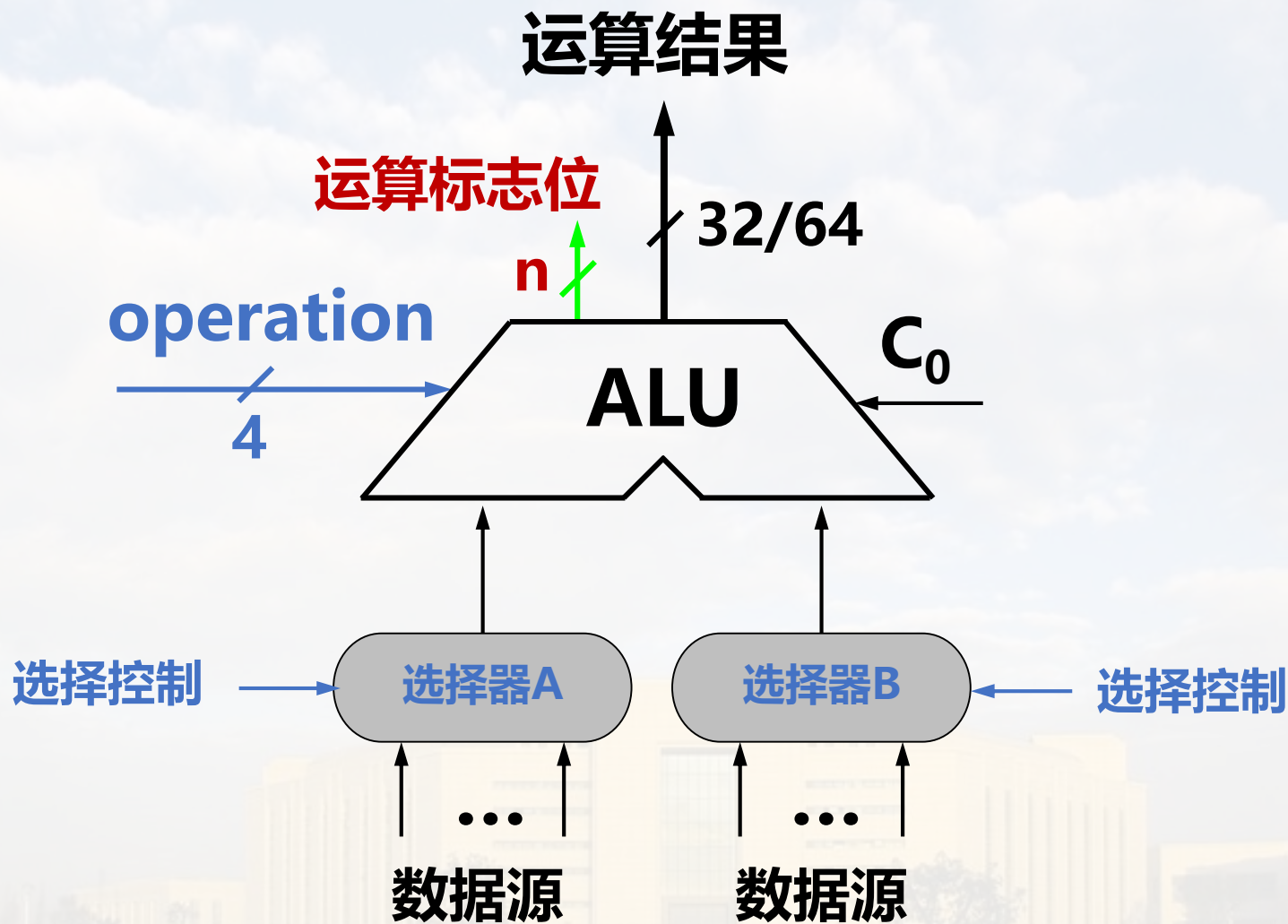



谢谢观看

计算机组成原理

2023/10/18



信息与软件工程学院

School of Information and Software Engineering