第三章 CPU 子系统

一. 单项选择题

请将单项选择题答案填在下面:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
(1)	(1)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		

二. 填空

 $1.\,\mathrm{ALU}$ 2. 算术 、逻辑 3. 两位 、一位 4. 两位 两位 5. 0、部分积累加和 6. 被除数、余数 7. 附加位、0 8. 0、1 9. CPU 内部数据的通路 10. 构成控制命令序列中最基本的单位 11. 主存、控制存储器 12. 同步控制 13. 设备准备期或设备进行 I/0 操作期 14. 同步定时信号的定时控制 15. 组合逻辑控制器、微程序控制器 16. 电平、脉冲 17. 数据总线一次能并行传送的数据位数 18. 主机与高速外设 19. 6 20. 增量和断定,断定 21. 6 22. 5 23. Y0=Y1, $Y0\neq Y1$ 24. 减去 2m

三. 判断分析题(指出正、误;对错误或不妥者请说明)

- 1. 并行加法器的运算速度取决于<u>全加器单元</u>的速度。(×) 进位信号的传递
- 2. 乘法器的核心部件是加法器。(✓)
- 3. 串行进位链是<u>串行</u>加法器中的进位链。(×) 并行
- 4运算器实现移位操作,必须使用<u>移位</u>线路。(×)

斜位

5. 用两级半加器组成的全加器,求和时间虽然比用与或非门组成的全加器长一些,但前者构成的加法器,其运算速度仍可能高于用后者构成的加法器。(✓)6. 并行加法器中的进位链,必定是并行进位链。(×)

主要

7. 原码加减运算比补码加减运算简单。(×)


复杂

- 8. 原码乘法运算比补码乘法运算简单。(√)
- 9. 若采用<u>并行</u>进位链,则 C₃=G₃+P₃C₂。(×) 串行
- 10. 进位制中的基数是: 一个数位中允许使用的最大数码值。(×)

最多数码个数

- 11. 在计算机系统中,可能同时采用同步控制方式与异步控制方式。(√)
- 12. 在同步控制方式中,各指令的执行时间并不一定都相同。(√)
- 13. 采用 DMA 方式传送信息,一旦开始传送后,CPU <u>必须</u>停止执行程序一段时间, 不必

直到批量传送结束,才能恢复工作。(×) 六、1.(1)

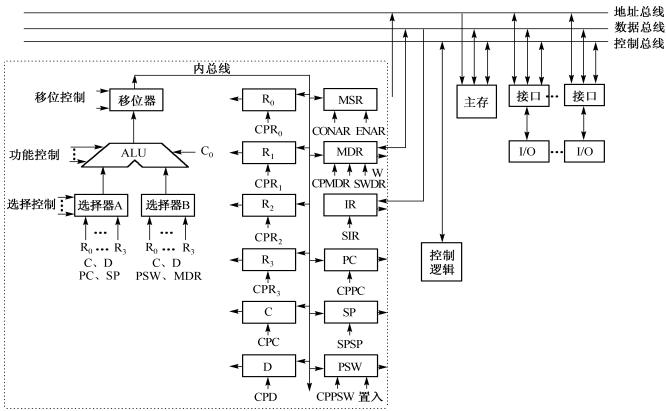

- (2) FT: $M \rightarrow IR$, $PC+1 \rightarrow PC$
- ST STo SP→MAR
 - ST1 $M \rightarrow MDR \rightarrow C$
 - ST2 SP+1→Ri
- DT DTo PC→MAR
 - DT1 $M \rightarrow MDR \rightarrow D$
 - DT2 PC+1→PC
 - DT3 RO+C→MAR
 - DT4 $M \rightarrow MDR \rightarrow D$
- ET ETO C+D→MDR
 - ET1 MDR→M
 - ET2 PC→MAR
- (3) FT 周期的微命令:

 $PC+1 \rightarrow PC$ $PC \rightarrow A$, A+1 , DM , CPPC

 $1 \rightarrow ST$, CPST

M→MDR→C 操作的微命令:

 $M \rightarrow MDR$ EMAR, R, SMDR $MDR \rightarrow C$ MDR $\rightarrow B$, B, DM, CPPC

- 2.(1) 完成指令 MOV (R1), RO
 - (2) FTO: $M \rightarrow IR$, $PC+1 \rightarrow PC$

DTO: $R1 \rightarrow MAR$ ETO: $R0 \rightarrow MDR$ ET1: $MDR \rightarrow M$ ET2: $PC \rightarrow MAR$

- (3) 命令 SIR 和 EMAR 分别完成功能: SIR 的功能是将指令置入 IR, EMAR 的功能是打开存储器地址寄存器,使访存地址送到地址总线。
- (4)该指令中所涉及的操作数采用的寻址方式:源采用寄存器寻址,目的采用寄存器间接寻址。
- 3. (1) ST: $R2 \rightarrow MAR$ $M \rightarrow MDR \rightarrow C$ $R2+1 \rightarrow R2$ $C \rightarrow MAR$ $M \rightarrow MDR \rightarrow C$
 - (2)B
 - $(3) PC+1 \rightarrow PC$ $M \rightarrow MDR$
- 4. (5), (1), (4), (3), (2)